 


## GRUPO B

1a) 0010 0000


1b) 8ns

1c)



1d) FlipFlopT : Process (T, CLK)
 
$$1e) A \text{ NOR } B = \overline{A+B} = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$$



$$2) f_{max} = \frac{1}{t_{pd CLK \rightarrow Q} + t_{setup} + t_{pd AND1}} = 20,40 \text{ MHz}$$

abcFlipFlopT.vhd

267268ab/

```
1
2  --Archivo FlipFlopT.vhd
3  --Sergio Noriega 2020
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity FlipFlopT is
8  |
9  |   Port ( T, CLK, RST   : in  std_logic;
10 |         Q, nQ          : out std_logic
11 |         );
12 |
13 | end FlipFlopT;
14
15 architecture Comportamiento of FlipFlopT is
16 |
17 |   signal salidaQ, salidanQ : std_logic;
18 |
19 |   begin
20 |
21 |   FFT: process (T, CLK, RST)
22 |   |   begin
23 |   |   |   if (RST = '1') then
24 |   |   |   |   salidaQ <= '0';
25 |   |   |   |   elsif (CLK'EVENT AND CLK = '0') then
26 |   |   |   |   |   if (T='1') then salidaQ <= NOT salidaQ;
27 |   |   |   |   |   end if;
28 |   |   |   |   end if;
29 |   |   |   end process;
30 |
31 |   |   salidaQ <= NOT salidaQ;
32 |   |   Q <= salidaQ;
33 |   |   nQ <= salidanQ;
34 |
35 | end Comportamiento;
36
37
```