 


GRUPO C

1a) 1010 1000


1b) SI

1c)



1d) FLIP-FLOP JK en VHDL

 1e) A AND B $A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$



1f) 15 ns

$$2) f_{\max} = \frac{1}{t_{pd\text{CLK} \rightarrow Q} + t_{\text{setup}} + t_{pd\text{AND1}}} = 20,4 \text{ MHz}$$

```
1
2  --Archivo FlipFlopJK.vhd
3  --Sergio Noriega 2020
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity FlipFlopJK is
8  |
9  |   Port ( J, K, CLK, RST   : in  std_logic;
10 |         Q, nQ              : out std_logic
11 |         );
12 |
13 | end FlipFlopJK;
14
15 architecture Comportamiento of FlipFlopJK is
16 |
17 |   signal salidaQ, salidanQ : std_logic;
18 |
19 |   begin
20 |
21 |   FFJK: process (J, K, CLK, RST)
22 |   |   begin
23 |   |   |   if (RST = '1') then
24 |   |   |   |   salidaQ <= '0';
25 |   |   |   |   elsif (CLK'EVENT AND CLK = '1') then
26 |   |   |   |   |   if (J /= K) then salidaQ <= J;
27 |   |   |   |   |   elsif (J='1' AND K='1') then salidaQ <= NOT salidaQ;
28 |   |   |   |   |   end if;
29 |   |   |   |   end if;
30 |   |   |   end process;
31 |
32 |   salidanQ <= NOT salidaQ;
33 |   Q <= salidaQ;
34 |   nQ <= salidanQ;
35 |
36 | end Comportamiento;
37
38
```